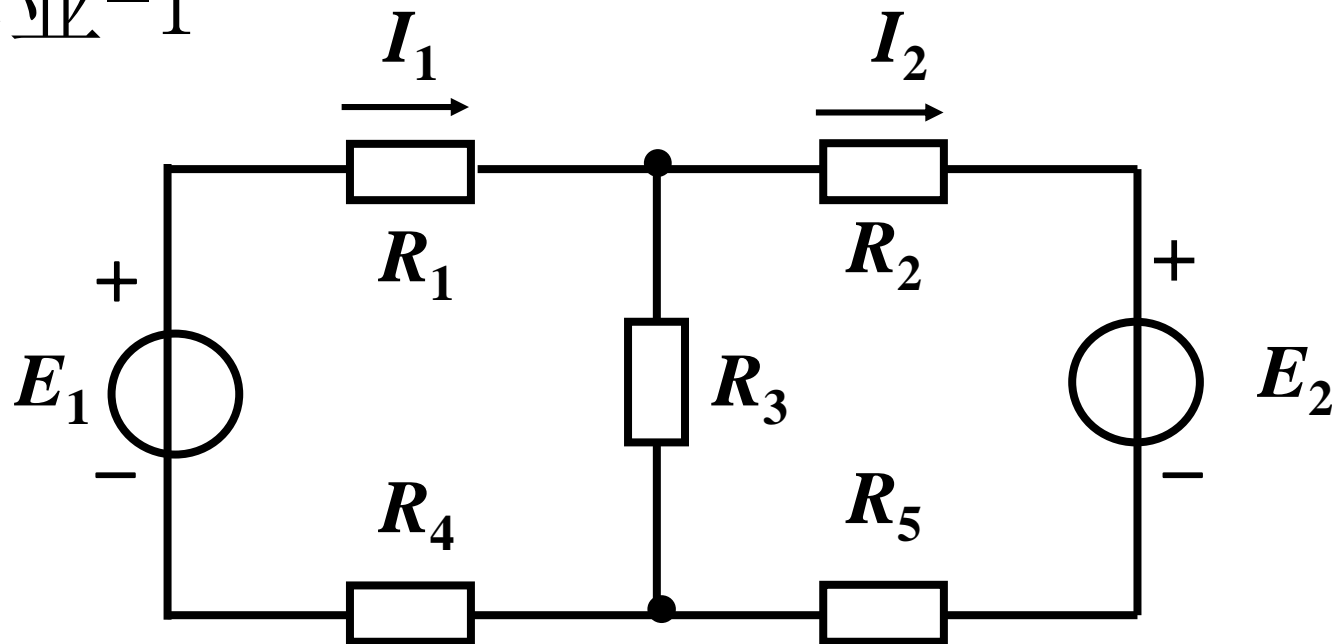


# 作业-1




$$E_1=10\text{V}, E_2=5\text{V};$$

$$R_1=2\Omega, R_2=5\Omega, R_3=10\Omega, R_4=2\Omega, R_5=3.75\Omega;$$

求  $I_1=?$   $I_2=?$




## 作业-2

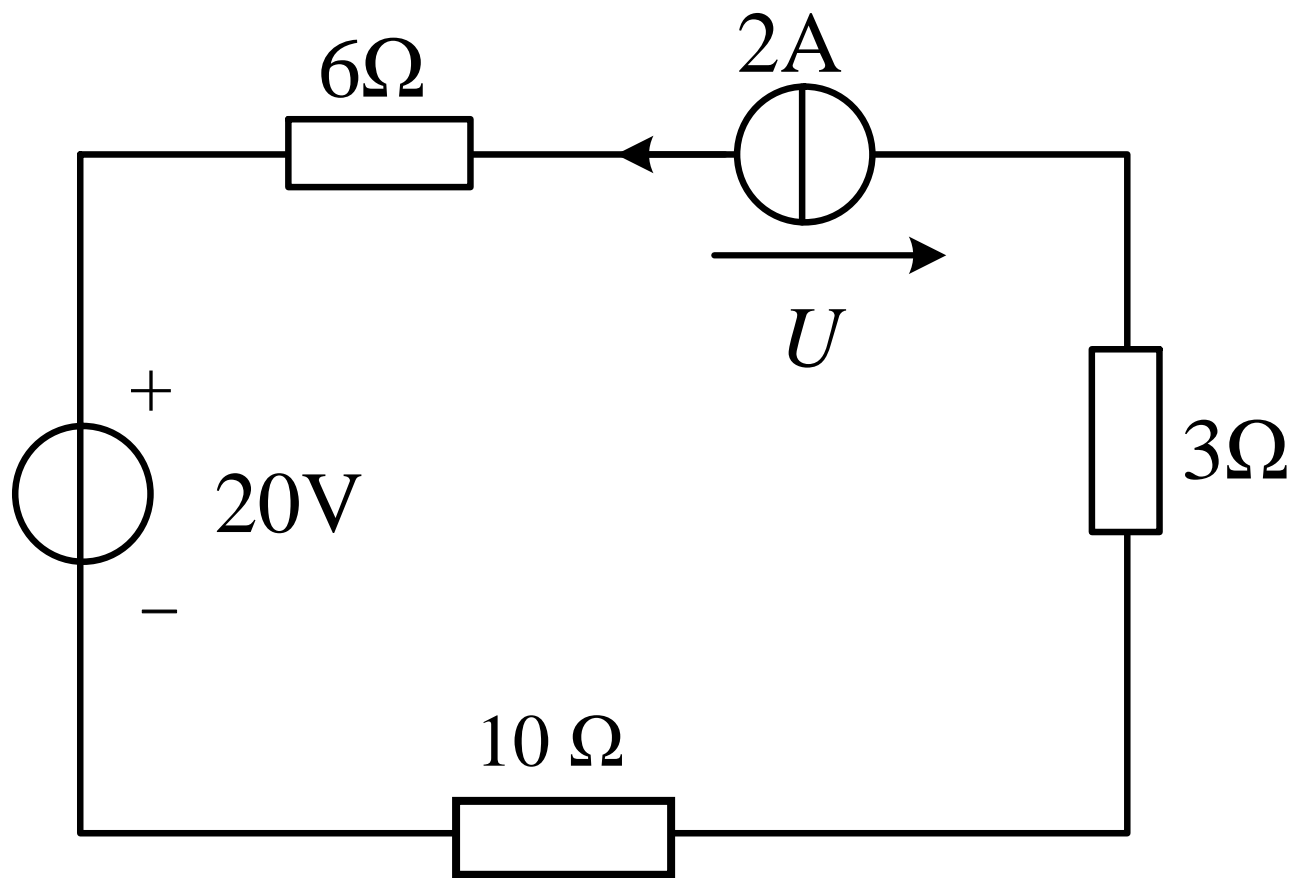

求电压 $U$ 及各电源发出的功率。

# 作业-3

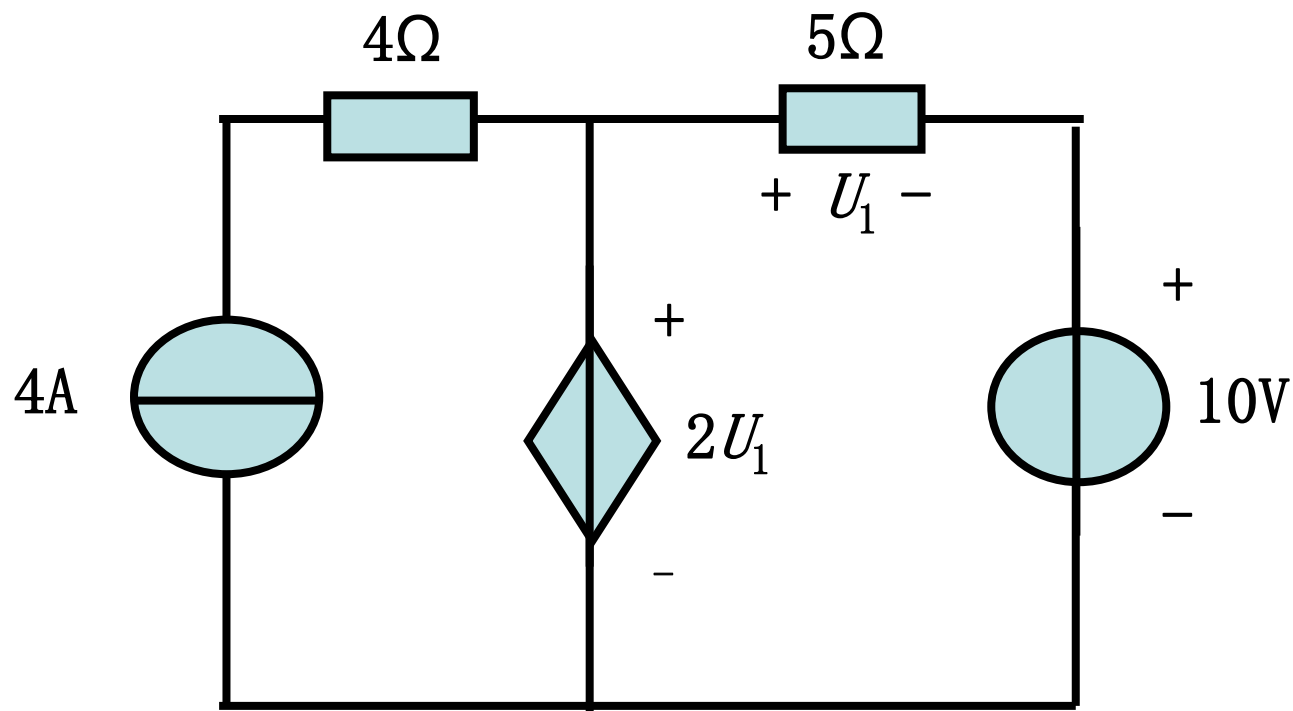

求图示电路中受控源的功率。